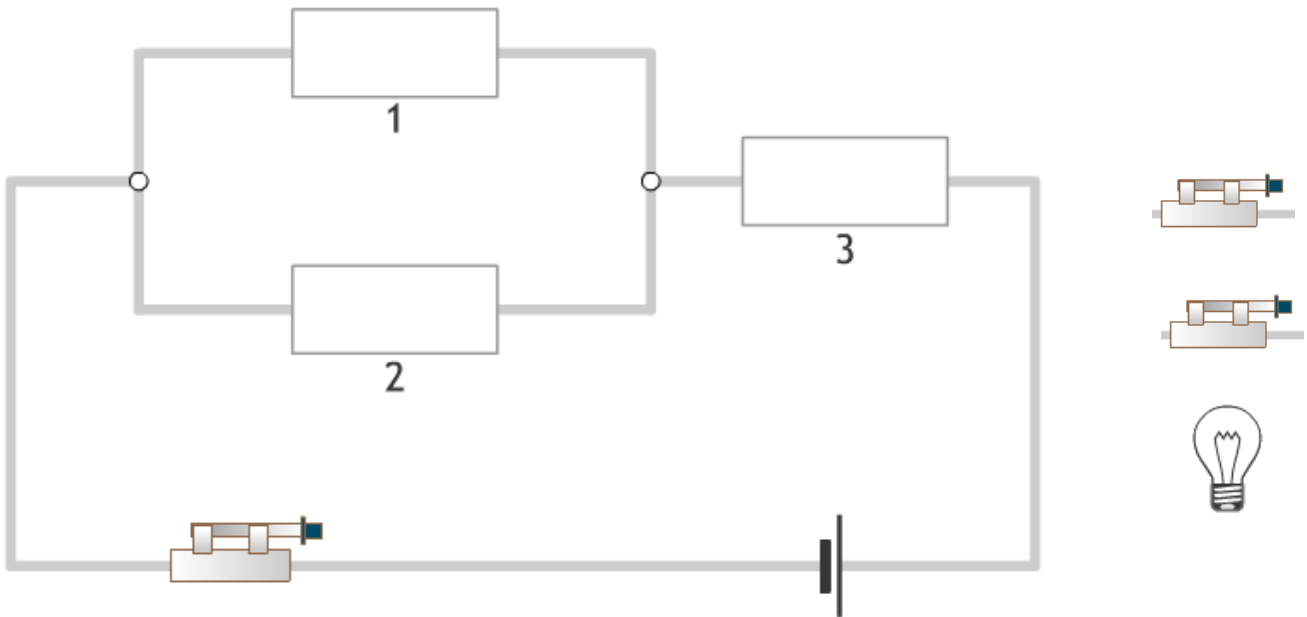


1^ο φύλλο εργασίας

Μέλη ομάδας

1. Ονοματεπώνυμο:
2. Ονοματεπώνυμο:
3. Ονοματεπώνυμο:

Δραστηριότητα 1. ΟΜΑΔΙΚΗ. Διάρκεια: 3 λεπτά



Στο κύκλωμα που απεικονίζεται παραπάνω, στις θέσεις 1, 2 και 3, πρέπει να βάλουμε τον **1 λαμπτήρα** και τους **2 κλειστούς διακόπτες**.

1. Συζητήστε στην ομάδα σας σε ποια θέση πρέπει να τοποθετηθεί ο λαμπτήρας και σε ποιες θέσεις καθένας από τους 2 κλειστούς διακόπτες, ώστε **ο λαμπτήρας να ανάβει και να μη συμβαίνει βραχυκύκλωμα**,
2. γράψτε **Δ** (για το διακόπτη) ή **Λ** (για το λαμπτήρα) σε κάθε μια από τις 3 θέσεις στην εικόνα, και
3. γράψτε μια σύντομη αιτιολόγηση της επιλογής σας:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....