

1. Μετακινείτε ανάλογα τον τροχό κύλισης, που διαθέτει το ποντίκι του Η/Υ, καθορίζοντας την ροή της παρουσίασης σύμφωνα με τις επιλογές σας.
2. Παρατηρείστε προσεκτικά την παρουσίαση έτσι ώστε να είστε σε θέση να συμπληρώσετε το αντίστοιχο φύλο εργασίας.

τροχός κύλισης



ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ



ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ


Η συνδεσμολογία ενός απλού διακόπτη με ένα φωτιστικό και ενός ρευματοδότη μπορεί να θεωρηθεί



ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η συνδεσμολογία ενός απλού διακόπτη με ένα φωτιστικό και ενός ρευματοδότη μπορεί να θεωρηθεί


1^η περίπτωση

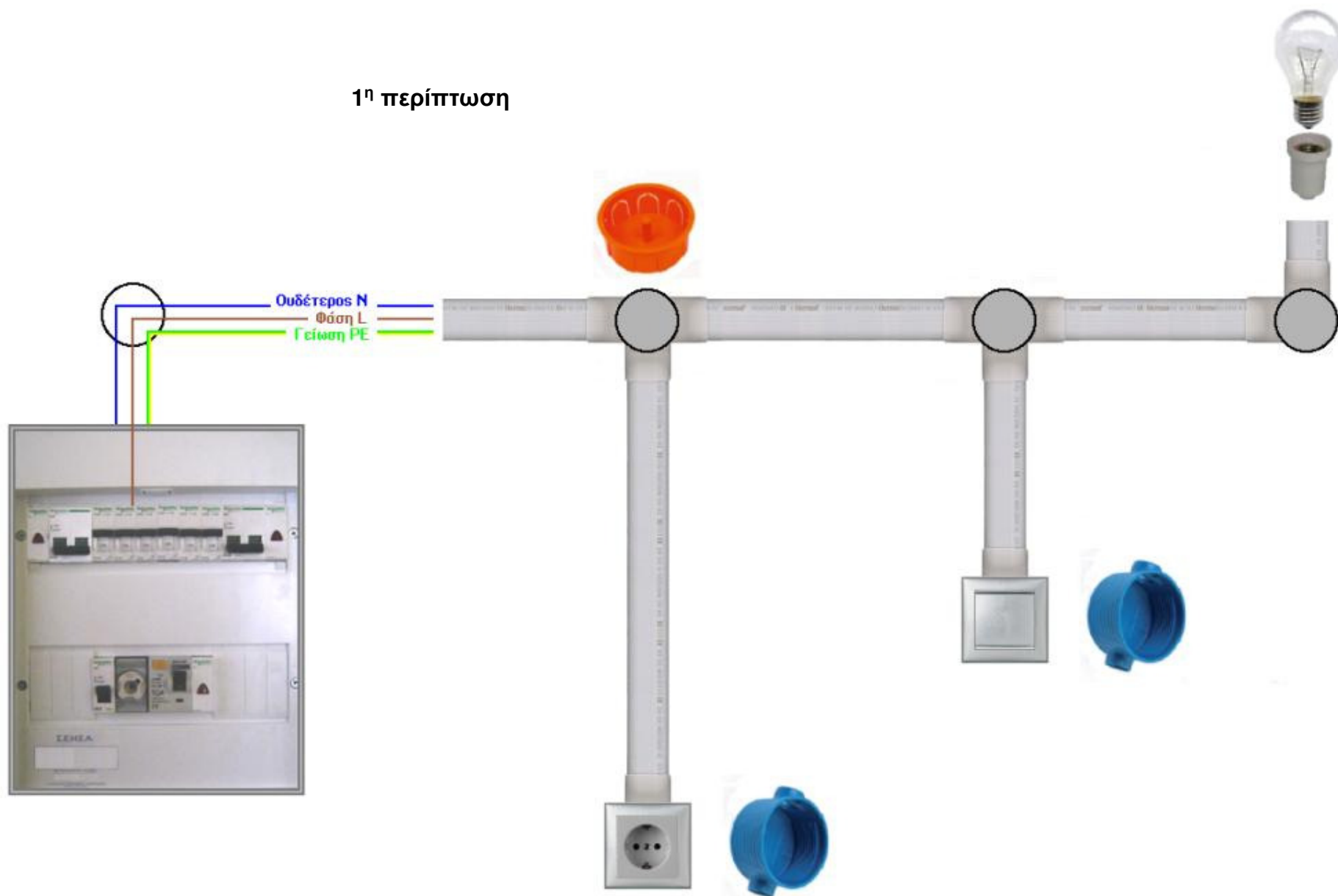

ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η συνδεσμολογία ενός απλού διακόπτη με ένα φωτιστικό και ενός ρευματοδότη μπορεί να θεωρηθεί ηλεκτρική γραμμή, αν η φάση της συνδεσμολογίας αναχωρεί από ασφάλεια του πίνακα


1^η περίπτωση

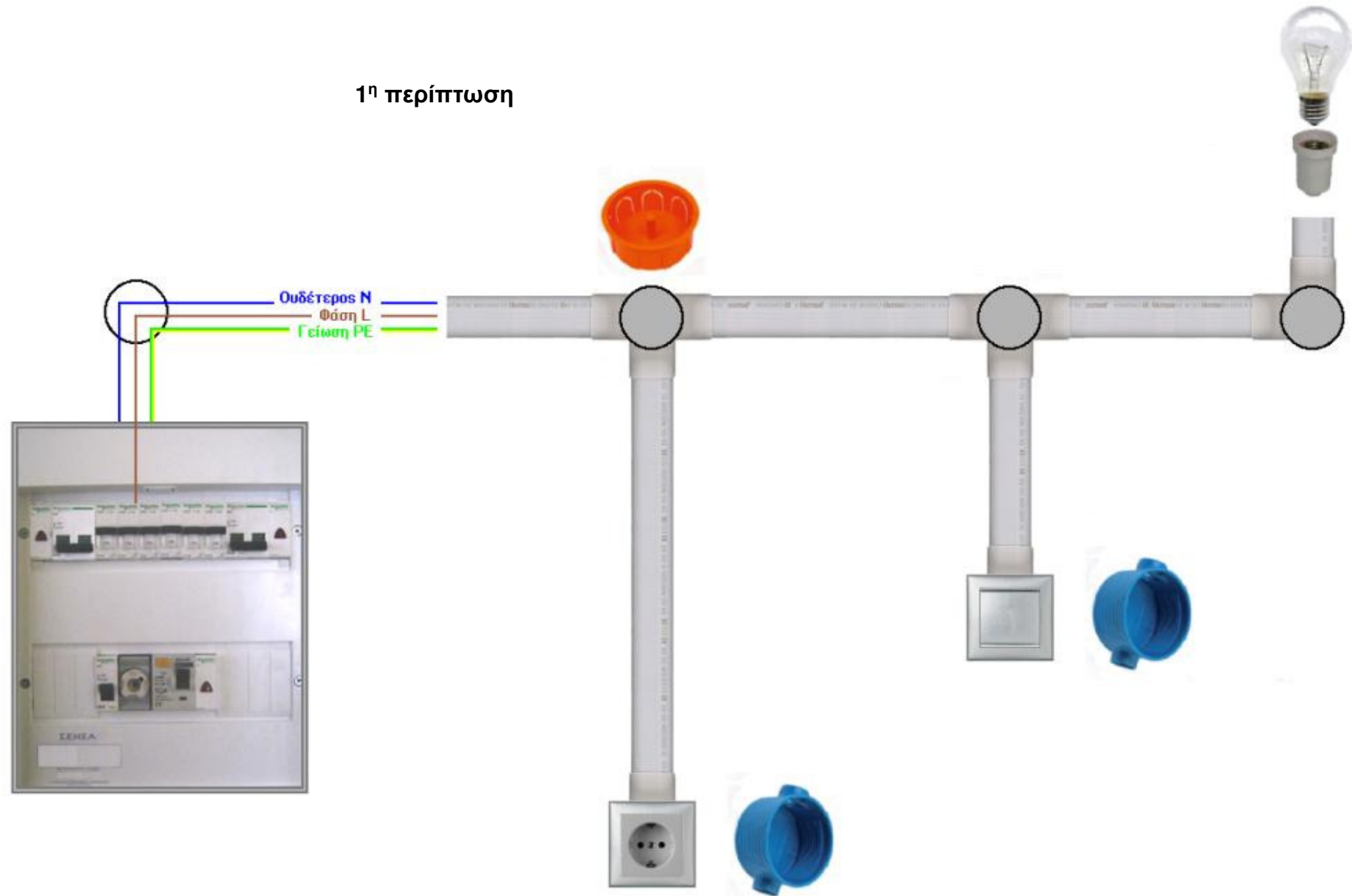

ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η συνδεσμολογία ενός απλού διακόπτη με ένα φωτιστικό και ενός ρευματοδότη μπορεί να θεωρηθεί ηλεκτρική γραμμή, αν η φάση της συνδεσμολογίας αναχωρεί από ασφάλεια του πίνακα


2^η περίπτωση

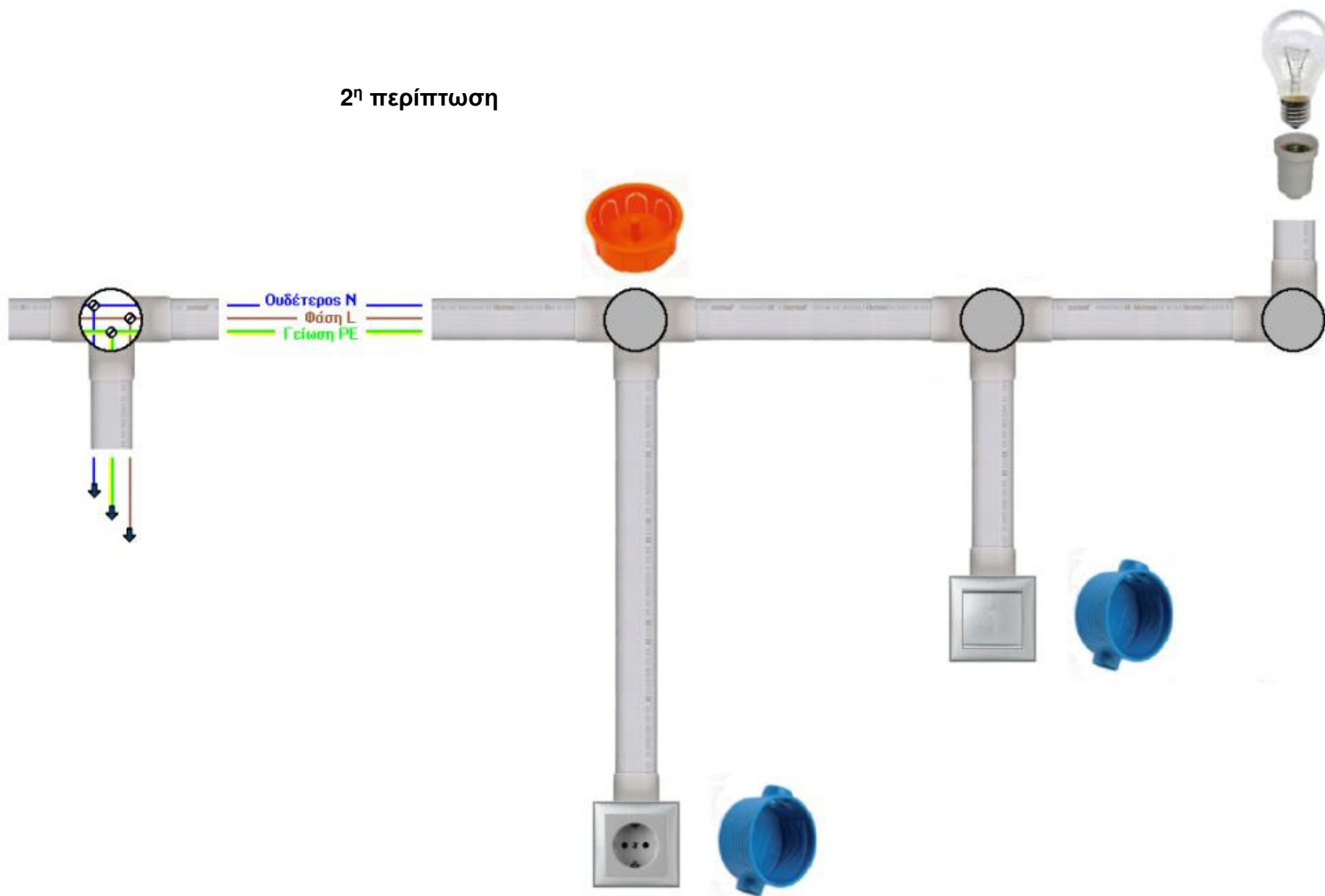

ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η συνδεσμολογία ενός απλού διακόπτη με ένα φωτιστικό και ενός ρευματοδότη μπορεί να θεωρηθεί ηλεκτρική γραμμή, αν η φάση της συνδεσμολογίας αναχωρεί από ασφάλεια του πίνακα ή ηλεκτρικό κύκλωμα, αν η φάση αναχωρεί από κουτί διακλάδωσης


2^η περίπτωση

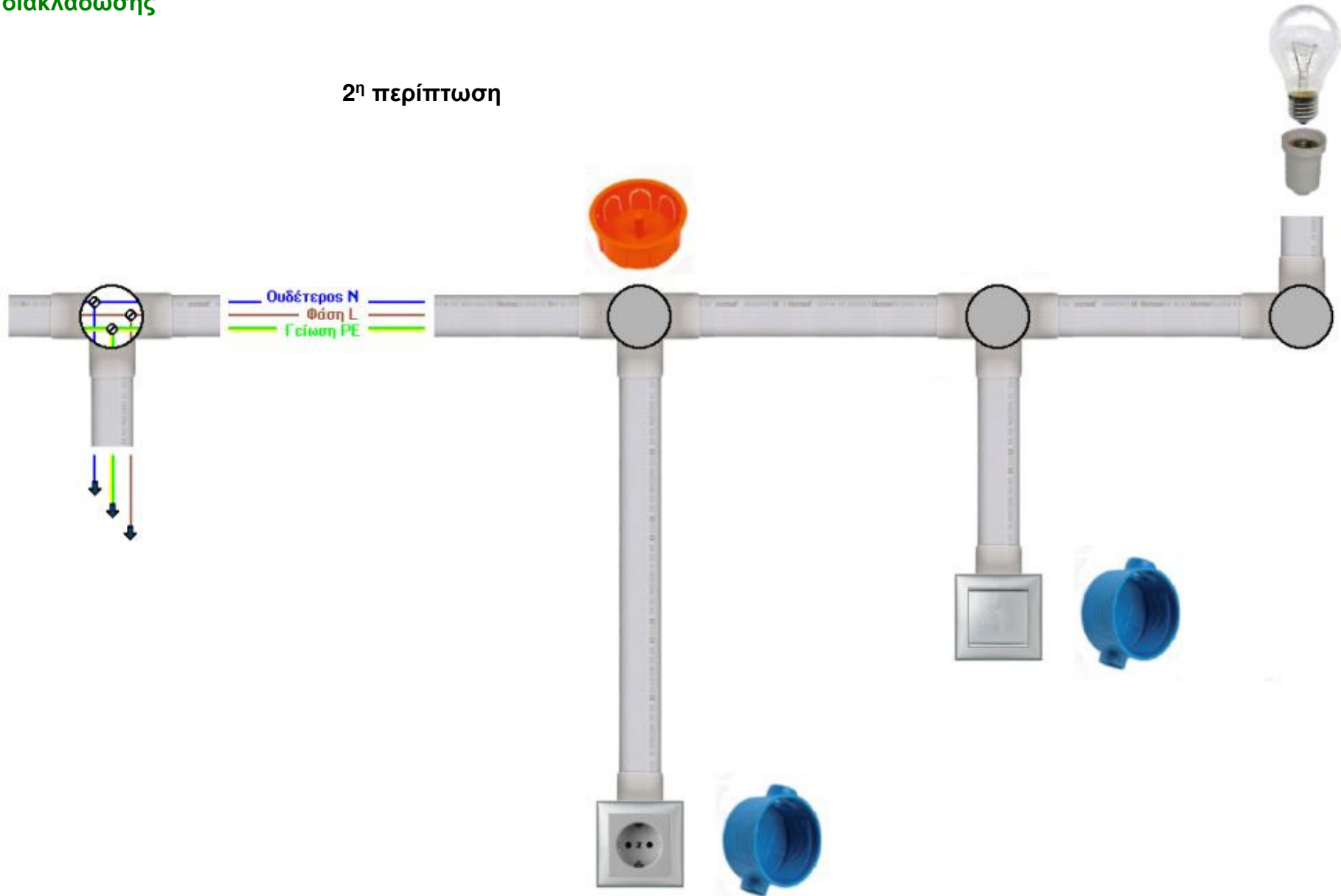

ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Η συνδεσμολογία ενός απλού διακόπτη με ένα φωτιστικό και ενός ρευματοδότη μπορεί να θεωρηθεί ηλεκτρική γραμμή, αν η φάση της συνδεσμολογίας αναχωρεί από ασφάλεια του πίνακα ή ηλεκτρικό κύκλωμα, αν η φάση αναχωρεί από κουτί διακλάδωσης


3^η περίπτωση

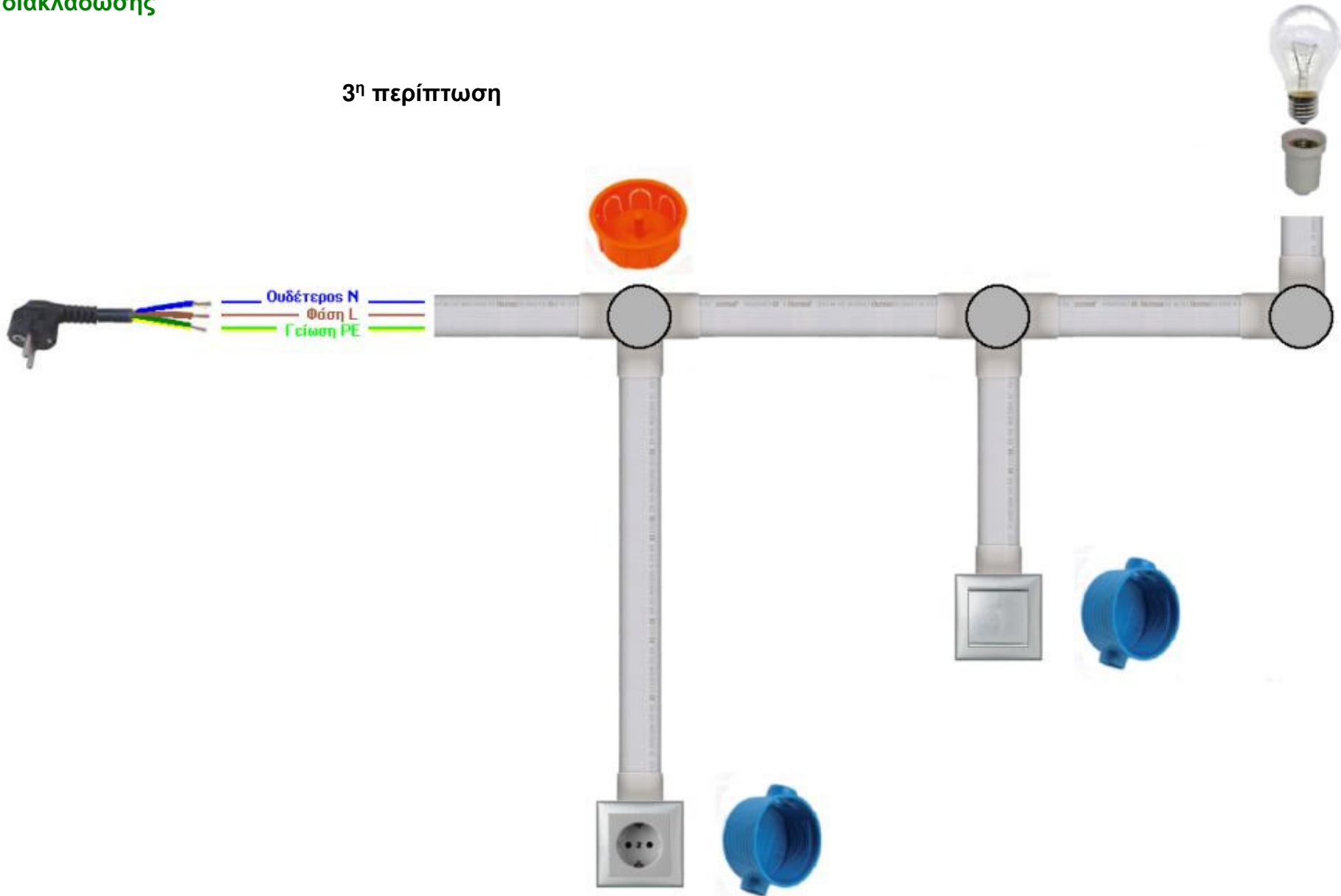

ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ


Η συνδεσμολογία ενός απλού διακόπτη με ένα φωτιστικό και ενός ρευματοδότη μπορεί να θεωρηθεί ηλεκτρική γραμμή, αν η φάση της συνδεσμολογίας αναχωρεί από ασφάλεια του πίνακα ή ηλεκτρικό κύκλωμα, αν η φάση αναχωρεί από κουτί διακλάδωσης ή η τροφοδοσία της συνδεσμολογίας γίνεται με ρευματολήπτη (φίς).

3^η περίπτωση

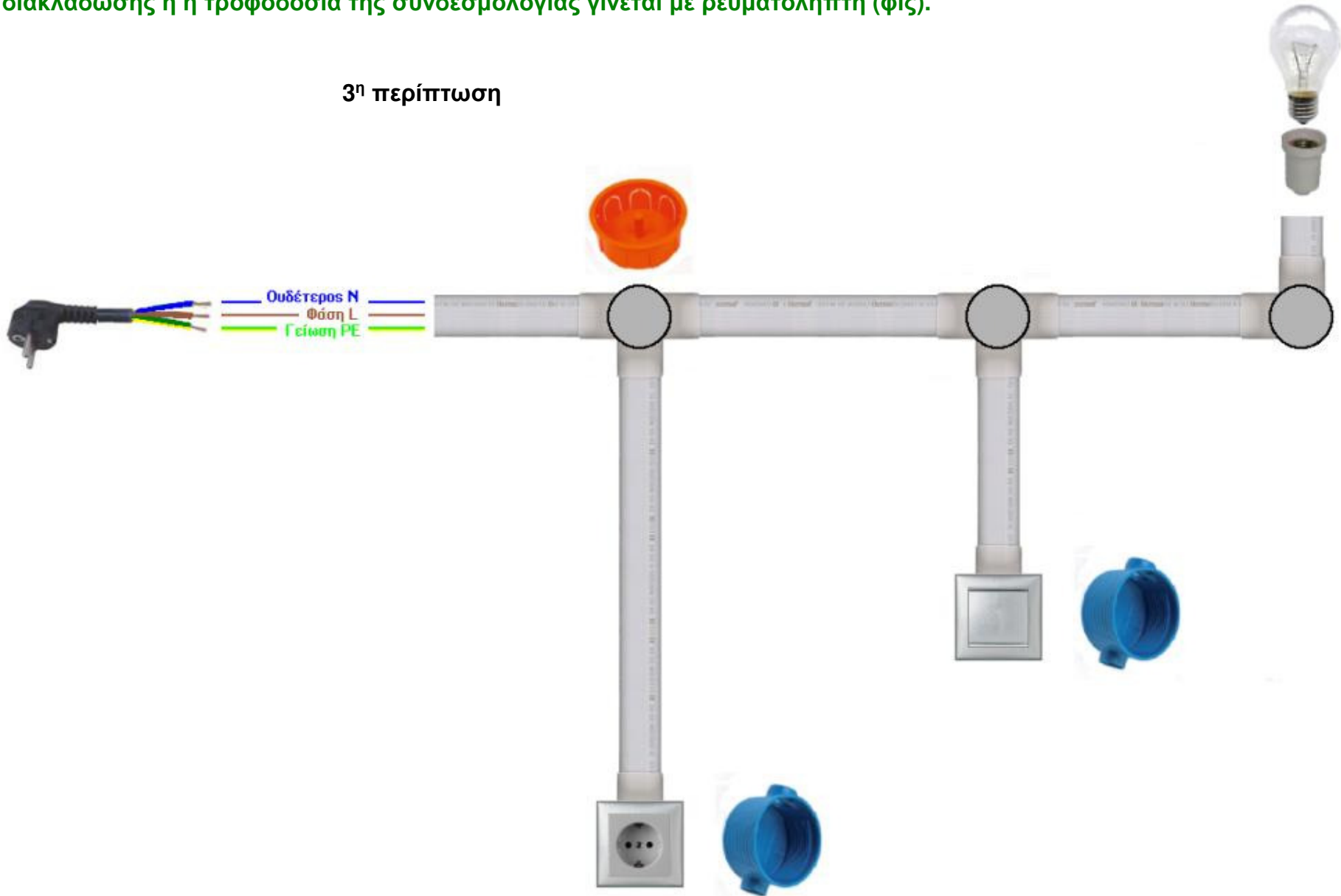

ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

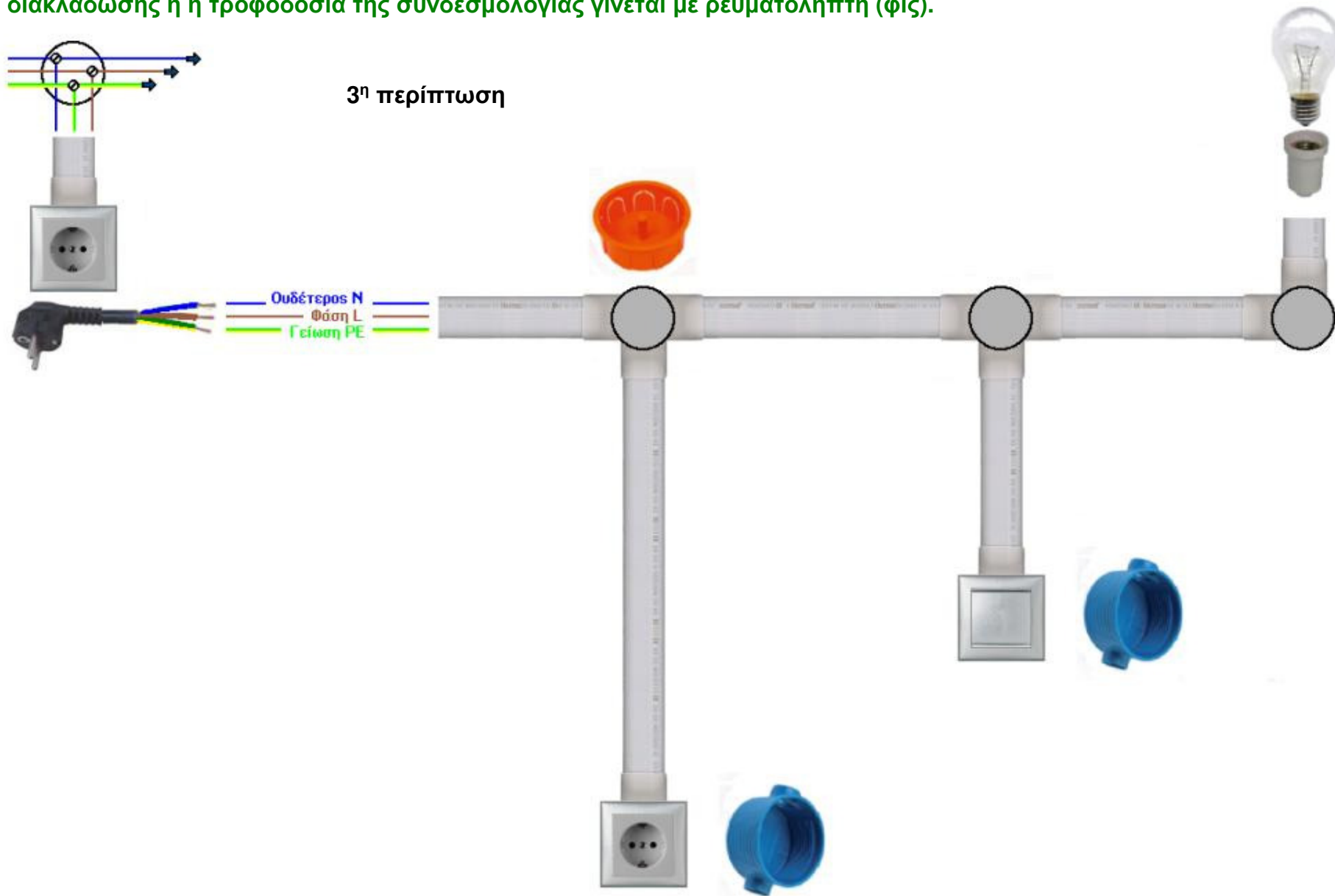Η συνδεσμολογία ενός απλού διακόπτη με ένα φωτιστικό και ενός ρευματοδότη μπορεί να θεωρηθεί ηλεκτρική γραμμή, αν η φάση της συνδεσμολογίας αναχωρεί από ασφάλεια του πίνακα ή ηλεκτρικό κύκλωμα, αν η φάση αναχωρεί από κουτί διακλάδωσης ή η τροφοδοσία της συνδεσμολογίας γίνεται με ρευματολήπτη (φίς).



ΕΡΓΑΣΙΑ

Χαρακτηρίστε αν είναι ηλεκτρική γραμμή ή ηλεκτρικό κύκλωμα κάθε μια από τις τρεις διαφορετικές τροφοδοσίες του απλού διακόπτη που ελέγχει την λειτουργία ενός απλού φωτιστικού και του ρευματοδότη, αιτιολογώντας κατασκευαστικά τον χαρακτηρισμό.

[illegible]